

시험 전날 — 새 문제 없음. 오답.md 재풀이 + 공식 재유도 + 함정 점검만.

떠올릴 개념

- 오답.md 재풀이 — 식 세팅부터 다시
- 최대전력·cutoff·공진·Q 공식 재유도
- 부호·단위·rms↔peak 변환만 마지막 점검

자주 틀리는 함정 체크

- ☐ rms vs peak — $\frac{1}{2}$ 계수: $P = \frac{1}{2}|I|^2 R(\text{peak})$ vs $|I_{\text{rms}}|^2 R(\text{rms})$
- ☐ 임피던스 부호: 인덕터 $+j\omega L$, 커패시터 $-j/(\omega C)$
- ☐ 각도 단위 $^\circ$ / rad, 각주파수 ω 값 명시
- ☐ 임피던스 크기·위상: $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$, $\theta = \arctan(X/R)$
- ☐ 필터 극한: $\omega \rightarrow 0$, $\omega \rightarrow \infty$, 공진 ω 거동