

- ① 오답.md 어제 오답부터 재풀이
- ② 신규는 공부계획 ID대로
- ③ 채점: solve-exam-prep 로 풀이 대조

떠올릴 개념

- L 직렬 합산 / 병렬 역수합
- C 병렬 합산 / 직렬 역수합
- (v-i 미적분·에너지는 시험범위 밖)

문항 목차 (총 1문항)


[1] 6.22 — L·C 직병렬 합성

— 풀이 —

6.22 Assume that the initial energy stored in the inductors of Figs. P6.22(a) and (b) is zero. Find the equivalent inductance with respect to the terminals a, b.

Figure P6.22

(a)

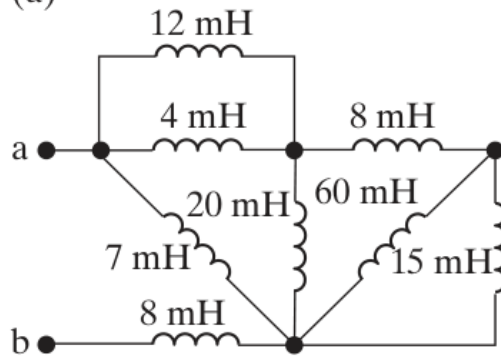

(b)

