

① 오답.md 어제 오답부터 재풀이 ② 신규는 공부계획 ID대로 ③ 채점: solve-exam-prep 로 풀이 대조

떠올릴 개념

- 정현파 식·위상·rms = peak/ $\sqrt{2}$
- AC 테브난: $Z_{Th} = Z1 \parallel Z2$, E_{Th} 전압분배
- (source transform·node/mesh는 범위 밖)

문항 목차 (총 2문항)

- [1] 9.5 — 정현파·phasor·임피던스
[2] 9.43 — 정현파·phasor·임피던스

9.5 At $t = 5$ ms, a sinusoidal current is known to be zero and going negative. The current is next zero at $t = 25$ ms. It is also known that the current is 50 mA at $t = 0$.

- a) What is the frequency of i in hertz?
- b) What is the expression for i ?

— 풀이 —

9.43 The sinusoidal voltage source in the circuit in Fig. P9.43 is developing a voltage equal to $50 \sin 400t$ V.

- Find the Thévenin voltage with respect to the terminals a,b.
- Find the Thévenin impedance with respect to the terminals a,b.
- Draw the Thévenin equivalent.

Figure P9.43

